

# 計算機組織 作業報告

## 作業一(PA1)

B10807005 朱育辰

## 一、乘法器

### a. 各模組功能描述

#### i. Multiplicand

##### 1. 程式碼

```
1  module Multiplicand (  
2      input [31:0] Multiplicand_in,  
3      input reset,w_ctrl,  
4      output reg [31:0] Multiplicand_out  
5  );  
6      reg [31:0] multiplicand_reg;  
7      always @(reset or w_ctrl or Multiplicand_in) begin  
8          if (reset == 1) begin  
9              Multiplicand_out[31:0] = 0;  
10             multiplicand_reg[31:0] = Multiplicand_in[31:0];  
11         end  
12         else if (reset == 0 && w_ctrl == 1) begin  
13             Multiplicand_out[31:0] = multiplicand_reg[31:0];  
14         end  
15     end  
16 endmodule  
17
```

##### 2. 功能

在接收到重設訊號時，將輸出歸零並將被乘數輸入放進暫存器，在歸零訊號結束後，若接收到寫入控制訊號則將暫存器輸出。

#### ii. ALU

##### 1. 程式碼

```
1  module ALU (  
2      input [31:0] Src1,Src2,  
3      input [5:0] Funct,  
4      output reg [31:0] ALU_result,  
5      output reg ALU_Carry  
6  );  
7      always @(Funct or Src1 or Src2) begin  
8          if (Funct == 6'b000001) begin  
9              {ALU_Carry,ALU_result} = Src1 + Src2;  
10         end  
11         else begin  
12             ALU_Carry = 0;  
13             ALU_result = 0;  
14         end  
15     end  
16 endmodule  
17
```

## 2. 功能

根據收到的指令，決定輸出，若輸入為正確的相加指令，則從進位腳與結果匯流排輸出兩輸入資料相加的結果，否則將兩輸出設為零。

### iii. Control

#### 1. 程式碼

```
1  module Control (  
2      input reset,run,clk,lsb,  
3      output reg w_ctrl,srl_ctrl,ready,  
4      output reg [5:0] addu_ctrl  
5  );  
6      reg [5:0] counter;  
7  
8      assign addu_ctrl = {5'b00000,lsb};  
9      always @(posedge clk or posedge reset) begin  
10         if(reset == 1) begin  
11             w_ctrl = 1;  
12             counter = 0;  
13             srl_ctrl = 0;  
14             addu_ctrl = 6'b0;  
15             ready = 0;  
16         end  
17         else if (run == 1 && ready == 0) begin  
18             if (counter < 32) begin  
19                 w_ctrl = 0;  
20                 srl_ctrl = 1;  
21                 // if (lsb == 1) begin  
22                 //     addu_ctrl = 6'b000001;  
23                 // end  
24                 // else begin  
25                 //     addu_ctrl = 6'b000000;  
26                 // end  
27                 counter = counter + 1;  
28             end  
29             else if (counter == 32)begin  
30                 ready = 1;  
31                 counter = 0;  
32                 srl_ctrl = 0;  
33             end  
34         end  
35     end  
36 end  
37 endmodule  
38
```

## 2. 功能

若接收到重設訊號，則將計數器、位移控制、完成旗標與相加指令歸零，並設立寫入控制準備接收輸入。接收到運作訊號後依照乘法規則開始執行工作並移除寫入控制旗標後設立向右位移旗標，根據乘積最小位元決定加法指令，做完 32 次即為完成運算，設立完成旗標並歸零計數器與位移控制旗標。

### iv. Product

#### 1. 程式碼

```
1  module Product (  
2      input [31:0] ALU_result,  
3      input [31:0] Multiplier_in,  
4      input ALU_Carry,srl_ctrl,w_ctrl,ready,reset,clk,  
5      output reg[63:0] Product_out,  
6      output reg lsb  
7  );  
8      reg[63:0] Product_reg;  
9  
10     always @(posedge clk or posedge reset) begin  
11         if (reset == 1) begin  
12             Product_out = 64'b0;  
13             Product_reg[31:0] = Multiplier_in[31:0];  
14         end  
15         else if (w_ctrl == 1) begin  
16             Product_out[31:0] = Product_reg[31:0];  
17         end  
18         else if (ready == 0 && srl_ctrl == 1) begin  
19             if (Product_out[0] == 1) begin  
20                 Product_out[63:32] = ALU_result[31:0];  
21             end  
22             Product_out = {ALU_Carry,Product_out[63:1]};  
23             if (Product_out[0] == 1) begin  
24                 lsb = 1;  
25             end  
26             else begin  
27                 lsb = 0;  
28             end  
29         end  
30     end  
31 end  
32 endmodule  
33
```

## 2. 功能

接收到歸零與寫入控制訊號的動作與 Multiplicand 相同，清空輸出並等待時機輸出新值。開始運算後，根據位移控制訊號與乘積最後一位元的值，決定乘積是否右移或修改數值。

## b. 測試資料與結果

### i. Multiplicand

#### 1. 測試資料

```
module tb_Multiplicand();

reg Reset,W_ctrl;
reg [31:0]Multiplicand_in;
wire [31:0]Multiplicand_out;

Multiplicand multiplicand(
    .reset(Reset),
    .w_ctrl(W_ctrl),
    .Multiplicand_in(Multiplicand_in),
    .Multiplicand_out(Multiplicand_out)
);

initial #30 $finish;
initial fork
#0 Reset = 0;
#0 W_ctrl = 0;
#0 Multiplicand_in = 32'h FFFF_FFFF;

#10 Reset = 1;
#10 W_ctrl = 1;
#12 Multiplicand_in = 32'h FF00_F000;

#15 Reset = 0;
#15 W_ctrl = 0;
#15 Multiplicand_in = 32'h 00FF_00FF;

#20 Reset = 1;
#20 W_ctrl = 1;
#20 Multiplicand_in = 32'h 00005252;

#25 Reset = 0;

join

endmodule
```

## 2. 測試結果

		Msgs					
and/Reset	1						
and/W_ctl	1						
and/Multiplicand_in	ff00f0f0	ffffff	ff00	00ff00ff	00005252		
and/Multiplicand_out	00000000		00000000				00005252

## 3. 分析

可以看見接收到重設旗標後輸出部分保持為 0，待重設結束後，根據寫入控制旗標將數值輸出。

### ii. ALU

#### 1. 測試資料

```
1  module tb_ALU();
2
3  reg [31:0]Src1;
4  reg [31:0]Src2;
5  reg [5:0]Funct;
6
7  wire [31:0]Result;
8  wire Carry;
9
10
11  ALU Arithmetic_Logical_Unit(
12      .Src1(Src1),
13      .Src2(Src2),
14      .Funct(Funct),
15      .ALU_result(Result),
16      .ALU_Carry(Carry)
17  );
18  initial #20 $finish;
19  initial fork
20      #0 Funct = 6'b 0;
21
22      #5 Funct = 6'b 000001;
23      #5 Src1 = 32'h 0F0F_0F1F;
24      #5 Src2 = 32'h F0F0_F0F0;
25
26      #10 Funct = 6'b 0;
27
28      #15 Funct = 6'b 000001;
29      #15 Src1 = 32'h 200;
30      #15 Src2 = 32'h 1800;
31
32  join
33  endmodule
```

## 2. 測試結果

	Msgs				
J/Src1	-No Data-	0f0f0f1f		00000200	
J/Src2	-No Data-	f0f0f0f0		00001800	
J/Funct	-No Data-	00	01	00	01
J/Result	-No Data-	00000000	0000000f	00000000	00001a00
J/Carry	-No Data-				

## 3. 分析

接收到正確運算指令後，將兩數值相加後輸出，否則輸出一律為 0。

### iii. Control

#### 1. 測試資料

```
module tb_Control();

    reg Run,Reset,clk,LSB;
    wire W_ctrl,SRL_ctrl,Ready;
    wire [5:0]ADDU_ctrl;

    Control controller(
        .run(Run),
        .reset(Reset),
        .clk(clk),
        .lsb(LSB),
        .w_ctrl(W_ctrl),
        .addu_ctrl(ADDU_ctrl),
        .srl_ctrl(SRL_ctrl),
        .ready(Ready)
    );

    initial #350 $finish;

    initial begin
        #0 clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial begin
        #0 LSB = 0;
        forever #10 LSB = ~LSB;
    end


    initial fork
        #0 Run = 0;
        #0 Reset = 0;

        #5 Reset = 1;
        #5 Run = 1;

        #15 Reset = 0;
        #15 Run = 0;

        #25 Run = 1;
    join
endmodule
```

## 2. 測試結果

 

### 3. 分析

可以看到在收到重設訊號後，無論輸入任何訊號，都不會影響重設。在收到執行訊號後，開始計數 32 次後設立完成旗標。



## iv. Product

### 1. 測試資料

```
module tb_Product();
reg SRL_ctrl;
reg W_ctrl;
reg Ready;
reg Reset;
reg clk;
reg ALU_carry;
reg [31:0]ALU_result;
reg [31:0]Multiplier_in;
wire [63:0]Product_out;

Product pro
(
    .srl_ctrl(SRL_ctrl),
    .w_ctrl(W_ctrl),
    .ready(Ready),
    .reset(Reset),
    .clk(clk),
    .ALU_Carry(ALU_carry),
    .ALU_result(ALU_result),
    .Multiplier_in(Multiplier_in),
    .Product_out(Product_out)
);

initial #100 $finish;

initial begin
#0 clk = 0;
forever #5 clk = ~clk;
end

initial fork

    #0 ALU_result = 32'd10;
    #0 W_ctrl = 0;
    #0 Reset = 0;
    #0 Ready = 0;
    #0 SRL_ctrl = 0;
    #0 ALU_carry = 0;
    #0 Multiplier_in = 0;

    #15 Reset = 1;
    #15 W_ctrl = 1;
    #15 Multiplier_in = 32
    'h FFFF_FFFF;

    #25 Reset = 0;
    #30 W_ctrl = 0;
    #30 SRL_ctrl = 1;
    #30 ALU_carry = 1;

    #40 ALU_carry = 0;
    #40 Reset = 1;
    #40 W_ctrl = 1;

    #50 Reset = 0;
    #50 W_ctrl = 0;
    #50 Ready = 0;

    #80 Ready = 1;

join

endmodule
```



```

1  module Divisor (
2      input [31:0] Divisor_in,
3      input reset,w_ctrl,
4      output reg [31:0] Divisor_out
5  );
6      reg [31:0] Divisor_reg;
7      always @(reset or w_ctrl or Divisor_in) begin
8          if (reset == 1) begin
9              Divisor_out[31:0] = 0;
10             Divisor_reg[31:0] = Divisor_in[31:0];
11         end
12         if (reset == 0 && w_ctrl == 1) begin
13             Divisor_out[31:0] = Divisor_reg[31:0];
14         end
15     end
16 endmodule
17
18

```

## 2. 功能

與乘法器的 Multiplicand 相同，根據重設訊號與寫入控制動作。

## ii. ALU

### 1. 程式碼

```

1  module ALU (
2      input [31:0] Src1,Src2,
3      input [5:0] Funct,
4      output reg [31:0] ALU_result,
5      output reg ALU_Carry
6  );
7      always @(Funct or Src1 or Src2) begin
8          if (Funct == 6'b000010) begin
9              {ALU_Carry,ALU_result} = Src1 - Src2;
10             if (ALU_Carry == 1) begin
11                 ALU_result = Src1;
12             end
13         end
14
15         else begin
16             ALU_Carry = 0;
17             ALU_result = 0;
18         end
19     end
20 endmodule

```

## 2. 功能

與乘法器的 ALU 基本，接收指令並執行減法，若結果為負，則取消執行。

### iii. Control

#### 1. 程式碼

```
1  module Control (  
2      input reset,run,clk,  
3      output reg w_ctrl,srl_ctrl,ready,sll_ctrl,  
4      output reg [5:0] subu_ctrl  
5  );  
6      reg [5:0] counter;  
7      always @(posedge clk or posedge reset) begin  
8          if(reset == 1) begin  
9              w_ctrl = 1;  
10             counter = 0;  
11             srl_ctrl = 0;  
12             sll_ctrl = 0;  
13             subu_ctrl = 6'b0;  
14             ready = 0;  
15         end  
16         else if (run == 1 && ready == 0) begin  
17             if (counter < 32) begin  
18                 w_ctrl = 0;  
19                 sll_ctrl = 1;  
20                 subu_ctrl = 6'b000010;  
21                 counter = counter + 1;  
22             end  
23             else if (counter == 32)begin  
24                 sll_ctrl = 0;  
25                 srl_ctrl = 1;  
26                 counter = counter +1;  
27             end  
28             else begin  
29                 ready = 1;  
30                 srl_ctrl = 0;  
31             end  
32         end  
33     end  
34 end  
35 endmodule
```

#### 2. 功能

同樣根據重設訊號與執行訊號作動，不同的是因應除法規則，  
運算開始後減法指令常設為正確指令，且計數次數為 33 次，  
最後一次為乘法規則中的右移。

#### iv. Remainder

##### 1. 程式碼

```
1 module Remainder (  
2     input [31:0] ALU_result,  
3     input [31:0] Dividend_in,  
4     input ALU_Carry,srl_ctrl,sll_ctrl,w_ctrl,ready,reset,clk,  
5     output reg[63:0] Remainder_out  
6 );  
7  
8 always @(posedge clk or posedge reset) begin  
9     if (reset == 1) begin  
10         Remainder_out = 64'b0;  
11     end  
12     else if (w_ctrl == 1) begin  
13         Remainder_out[63:0] = {31'd0,Dividend_in[31:0],1'b0};  
14     end  
15     else if (ready == 0 && sll_ctrl == 1) begin  
16         Remainder_out = {ALU_result[30:0],Remainder_out[31:0],~ALU_Carry};  
17     end  
18     else if (ready == 0 && srl_ctrl == 1) begin  
19         Remainder_out = {1'b0,Remainder_out[63:33],Remainder_out[31:0]};  
20     end  
21 end  
22 endmodule
```

##### 2. 功能

同樣根據控制模組的輸出與重設訊號作動，不同的是因為設計不同，因此可以少很多判斷，看起來更為精簡

#### b. 測試資料與結果

##### i. Divisor

##### 1. 測試資料

```
1 module tb_Control();  
2  
3     reg Run,Reset,clk,MSB;  
4     wire W_ctrl,SRL_ctrl,SLL_ctrl,Ready;  
5     wire [5:0]SUBU_ctrl;  
6  
7     Control controller(  
8         .run(Run),  
9         .reset(Reset),  
10        .clk(clk),  
11        .w_ctrl(W_ctrl),  
12        .subu_ctrl(SUBU_ctrl),  
13        .srl_ctrl(SRL_ctrl),  
14        .sll_ctrl(SLL_ctrl),  
15        .ready(Ready)  
16    );  
17  
18    initial #400 $finish;  
19  
20    initial begin  
21        #0 clk = 0;  
22        forever #5 clk = ~clk;  
23    end  
24  
25  
26    initial fork  
27        #0 Run = 0;  
28        #0 Reset = 0;  
29  
30        #5 Reset = 1;  
31        #5 Run = 1;  
32  
33        #15 Reset = 0;  
34        #15 Run = 0;  
35  
36        #25 Run = 1;  
37    join  
38  
39 endmodule
```

## 2. 測試結果

	Msgs					
visor/Reset	-No Data-					
visor/W_ctrl	-No Data-					
visor/Divisor_in	-No Data-	ffffff		ff00fofo		
visor/Divisor_...	-No Data-			00000000	ff00fofo	

## 3. 分析

接收到重設訊號後輸出為零，後接收到寫入控制，正常輸出。

## ii. ALU

### 1. 測試資料

```

1  module tb_ALU();
2
3  reg [31:0]Src1;
4  reg [31:0]Src2;
5  reg [5:0]Funct;
6
7  wire [31:0]Result;
8  wire Carry;
9
10
11  ALU Arithmetic_Logical_Unit(
12      .Src1(Src1),
13      .Src2(Src2),
14      .Funct(Funct),
15      .ALU_result(Result),
16      .ALU_Carry(Carry)
17  );
18
19  initial #20 $finish;
20  initial fork
21      #0 Funct = 6'b 000010;
22      #5 Src1 = 32'h 0;
23      #5 Src2 = 32'h FFFF_FFFF;
24
25      #10 Funct = 6'b 000010;
26      #10 Src1 = 32'h 1800;
27      #10 Src2 = 32'h 200;
28
29      #15 Funct = 6'b 0;
30      #15 Src1 = 32'h 10;
31      #15 Src2 = 32'h 20;
32  join
33  endmodule

```

## 2. 測試結果

	Msgs										
U/src1	0				0		5144		16		
U/src2	4294967295				4294967295		512		132		
U/Funct	000010	000010							000000		
U/Result	0				0		5632		0		
U/Carry	St1										

## 3. 分析


根據傳入的指令進行運算，若指令正確則進行運算，結果為負時結果為輸入資料一，進位照運算結果，若指令錯誤則皆為零。

### iii. Control

#### 1. 測試資料

```
1  module tb_Control();
2
3  reg Run,Reset,clk,MSB;
4  wire W_ctrl,SRL_ctrl,SLL_ctrl,Ready;
5  wire [5:0]SUBU_ctrl;
6
7  Control controller(
8      .run(Run),
9      .reset(Reset),
10     .clk(clk),
11     .w_ctrl(W_ctrl),
12     .subu_ctrl(SUBU_ctrl),
13     .srl_ctrl(SRL_ctrl),
14     .sll_ctrl(SLL_ctrl),
15     .ready(Ready)
16 );
17
18 initial #400 $finish;
19
20 initial begin
21     #0 clk = 0;
22     forever #5 clk = ~clk;
23 end
24
25
26 initial fork
27     #0 Run = 0;
28     #0 Reset = 0;
29
30     #5 Reset = 1;
31     #5 Run = 1;
32
33     #15 Reset = 0;
34     #15 Run = 0;
35
36     #25 Run = 1;
37 join
38
39 endmodule
```

## 2. 測試結果

 

## 3. 分析

接收到重設訊號後開始重設流程，計數 32 次後右移控制旗標設立，33 次時完成旗標設立。

## iv. Remainder

### 1. 測試資料

```
module tb_Remainder();
    reg SRL_ctrl;
    reg SLL_ctrl;
    reg W_ctrl;
    reg Ready;
    reg Reset;
    reg clk;
    reg ALU_carry;
    reg [31:0]ALU_result;
    reg [31:0]Dividend_in;
    wire [63:0]Remainder_out;

    Remainder remain
    (
        .srl_ctrl(SRL_ctrl),
        .sll_ctrl(SLL_ctrl),
        .w_ctrl(W_ctrl),
        .ready(Ready),
        .reset(Reset),
        .clk(clk),
        .ALU_Carry(ALU_carry),
        .ALU_result(ALU_result),
        .Dividend_in(Dividend_in),
        .Remainder_out(Remainder_out)
    );

    initial #100 $finish;

    initial begin
        #0 clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end

    initial fork
        // 初始化
        #0 ALU_result = 32'd10;
        #0 W_ctrl = 0;
        #0 Reset = 0;
        #0 Ready = 0;
        #0 SRL_ctrl = 0;
        #0 SLL_ctrl = 0;
        #0 ALU_carry = 0;
        #0 Dividend_in = 0;

        #15 Reset = 1;
        #15 W_ctrl = 1;
        #15 Dividend_in = 32'h FFFF_FFFF;
        #15 SLL_ctrl = 1;

        #20 Reset = 0;
        #26 W_ctrl = 0;
        #30 SRL_ctrl = 0;
        #35 SLL_ctrl = 1;
        #40 ALU_result = 32'h FF00_F0F0;
        #40 ALU_carry = 0;


        #50 ALU_carry = 1;

        #60 SRL_ctrl = 1;
        #60 SLL_ctrl = 0;
        #80 Ready = 1;
    join

endmodule
```



## 2. 測試結果

 

## 3. 分析


根據重設訊號與控制模組的輸出訊號作動，接收到重設與寫入控制訊號後開始重設，接收到左右移控制訊號後正常左右移。

## v. CompDivider

### 1. 測試資料

```
1 00000064_00000021
2 00000190_00000014
```

### 2. 測試結果

 

## 3. 分析

可以看到不論是否整除，皆可正確計算出結果。

## 三、心得

這次是第一次的大作業，相較之下，上個作業基本上可以說是小打小鬧。也遇到了不少問題，與同學相互討論後成功解決了一部分，另一部分則是參考網路上他人的範例，刪除不合宜的地方並修改成可以運作的版本。深刻可以體會到老師所說這門課作業很重的意涵。